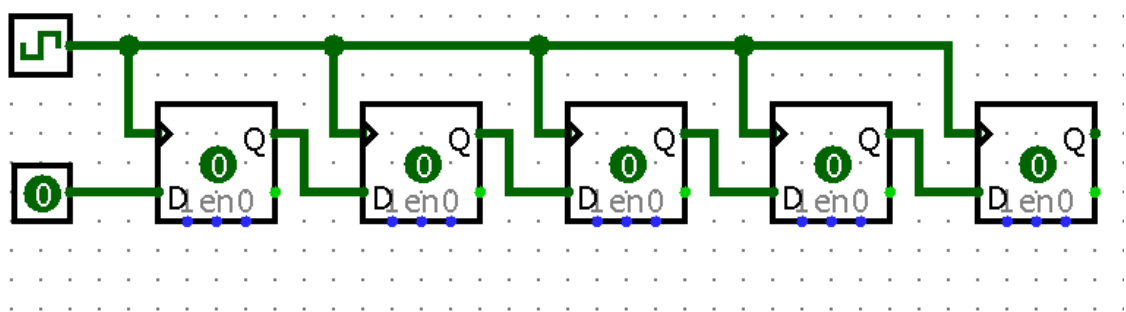


LISTA DE EXERCÍCIOS 13 – Registradores De Deslocamento E Contadores Assíncronos


ALUNO: Rodolfo Oliveira Miranda

Desenvolver os seguintes circuitos digitais no LOGISIM:


a) Registrador de deslocamento de 5 bits com FF D



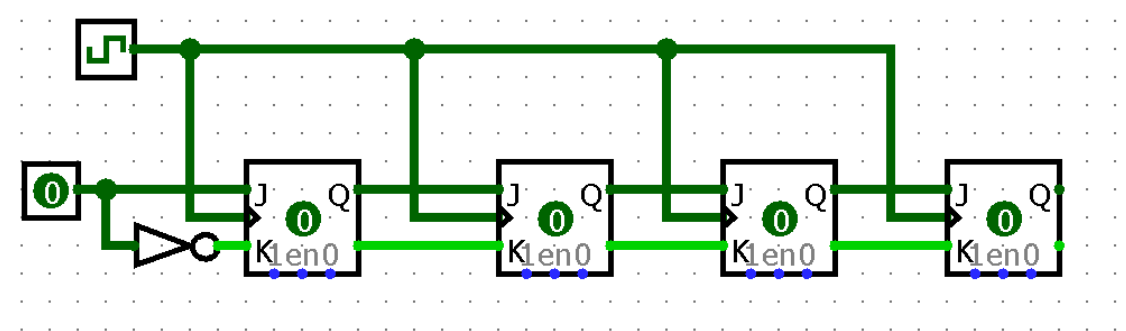
b) Registrador de deslocamento de 4 bits com FF JKA



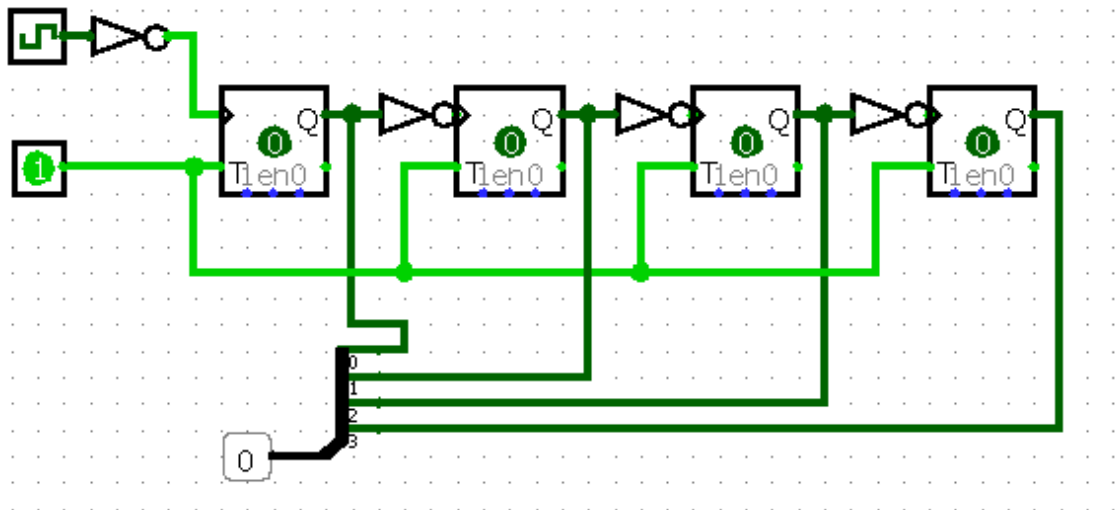
c) Contador assíncrono crescente de 0 a 15 com FF T



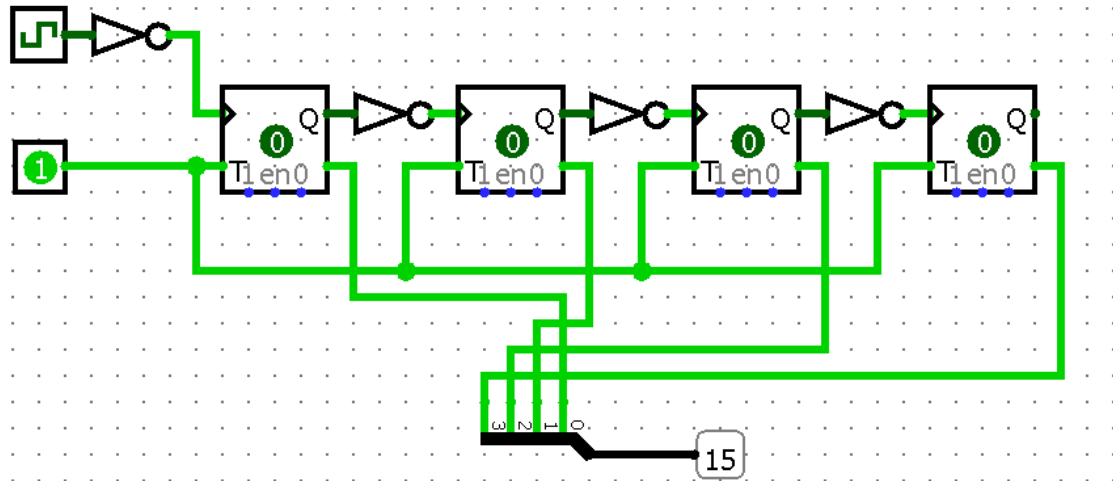d) Contador assíncrono decrescente de 15 a 0 com FF T



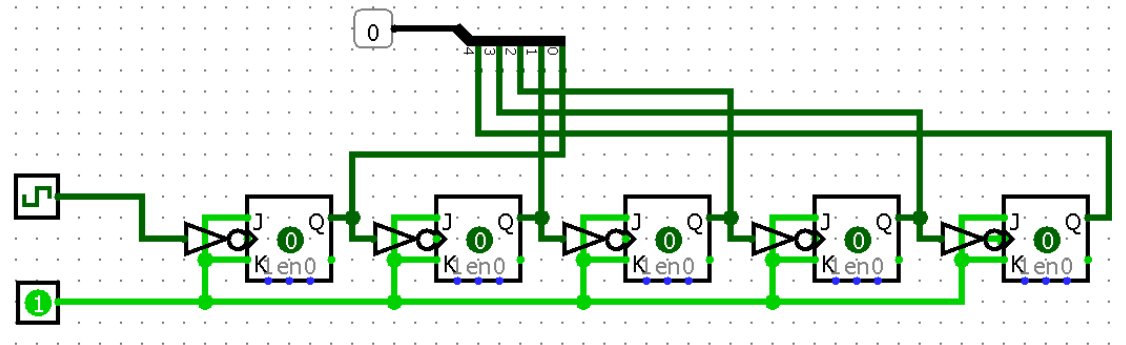e) Contador assíncrono crescente de 0 a 31 com FF JK



f) Contador assíncrono decrescente de 31 a 0 com FF JK

